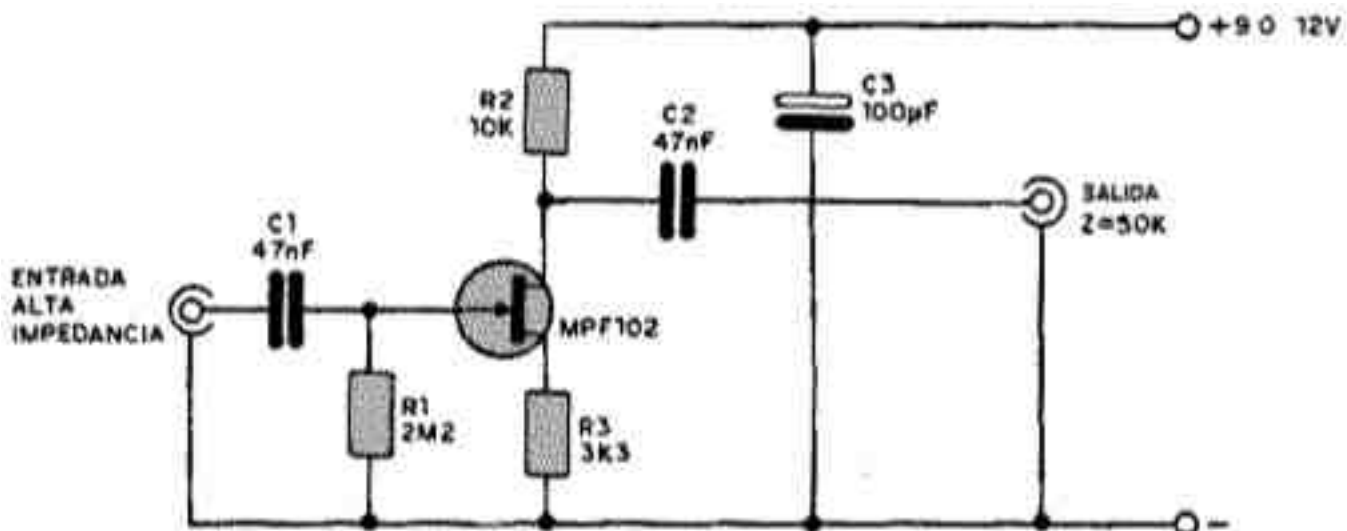


Previo para microfono con FET

Escrito por Manuel Serrano Cárdenas
Viernes, 02 de Abril de 2010 23:33 -



Este preamplificador funciona con mi- crófono de alta impedancia auto-alimentado porque entrega una señal de salida de impedancia de 50k aproximadamente. El transistor de efecto de campo puede ser cualquier equivalente del MFP102, si no se tiene éste.